

# Структура экзамена

---

1. Задача по написанию устройства, его моделирование и проверка работы на макете;
2. Три теоретических вопроса (из лекций и лабораторных работ);
3. Ограничение по времени: 5 часов;
4. Пользоваться нельзя только соседом;
5. Слайды лекций и методички будут на сайте [kprf.mipt.ru](http://kprf.mipt.ru)

# Разделы задач

---

- 1.Счетчики (Лабораторная 401);
- 2.Генераторы сигнала (Лабораторная 402);
- 3.Измерители сигнала (Лабораторная 403);
- 4.Вычислители (Лабораторная 409).

---

# Разбор задач

# Разбор примеров типичных задач разработки цифровой электроники

## Часы с будильником

---


Техническое задание:

Разработать часы с будильником.

- Диапазон часов 0-23;
  - Диапазон минут 0-59;
  - Отображение текущего времени и времени будильника на семисегментном индикаторе;
  - Переключение часы/будильник с помощью переключателя №7;
  - Ввод значения переключателями 0-6;
  - Установка значения кнопкой 0;
  - Выбор установки часов/минут кнопкой 2;
  - Отключение сработавшего будильника кнопкой 3;
  - Отображение сработавшего сигнала будильника светодиодом 0.
- 
- Разработать секундомер с дискретностью 1/100 и максимальным значением 99.99
  - Разработать таймер с дискретностью 1 сек и максимальным значением 99.59
  - Разработать календарь

# Разбор примеров типичных задач разработки цифровой электроники

## Часы с будильником

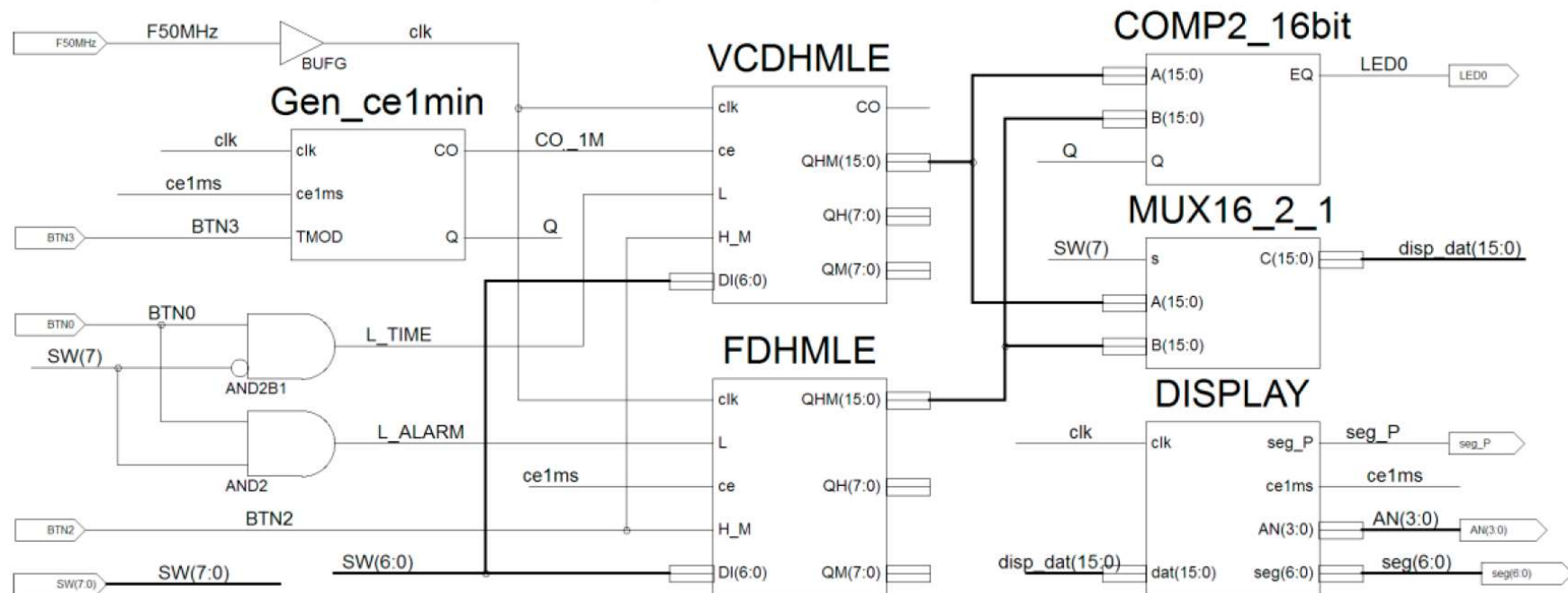

# Разбор примеров типичных задач разработки цифровой электроники

## Часы с будильником

---

### Модуль счетчика минут

```
module VCDMLE(  
input clk, output wire [7:0] QM, //Минуты  
input ce, output wire CO, //"Конец" часа  
input [6:0] DI, output reg [3:0]cd_1M=0, //Счетчик единиц минут  
input L, output reg [3:0]cb_10M=0); //Счетчик десятков минут  
wire CO10M = (cd_1M==9) & ce ; //"Конец" десятка минут  
assign CO = CO10M & (cb_10M==5); //"Конец" часа  
assign QM = {cb_10M,cd_1M}; //Число минут  
always @ (posedge clk) begin  
cd_1M <= L? DI[3:0] : CO10M? 0 : ce? cd_1M+1 : cd_1M ;// Счет минут  
cb_10M <= L? DI[6:4] : CO? 0 : CO10M? cb_10M+1 : cb_10M ;// Счет часов  
end  
endmodule
```

### Модуль счетчика часов

```
module VCDHLE(  
input clk, output [7:0] QH, //Часы  
input ce, output CO, //"Конец" суток  
input [6:0] DI, output reg [3:0] cd_1H=0, //Счетчик единиц часов  
input L, output reg [3:0] cb_10H=0); //Счетчик десятков часов  
  
wire CO10H = (cd_1H==9) & ce ; //"Конец" суток  
assign CO= ce & (cb_10H==2) & (cd_1H==3);  
assign QH = {cb_10H,cd_1H};  
always @ (posedge clk) begin  
cd_1H <= L? DI[3:0] : (CO10H | CO)? 0 : ce? cd_1H+1 : cd_1H ;  
cb_10H <= L? DI[6:4] : CO? 0 : CO10H? cb_10H+1 : cb_10H ;  
end  
endmodule
```

# Разбор примеров типичных задач разработки цифровой электроники

## Часы с будильником


---

### Модуль счетчика минут и часов

```
module VCDHMLE(  
input clk, output wire [15:0] QHM, //Часы минуты  
input ce, output wire [7:0] QH, //Часы  
input [6:0] DI, output wire [7:0] QM, //Минуты  
input L, output wire CO, //”Конец” суток  
input H_M); //Управление загрузкой  
wire COmin, COh ;  
wire Lm = L & H_M ; //Загрузка минут  
wire Lh = L & !H_M ; //Загрузка часов  
assign QHM = {QH,QM} ; //Часы минуты  
assign CO = COmin & COh; //”Конец” суток
```


```
//Счетчик минут  
VCDMLE DD1 (.clk(clk), .QM(QM),  
.ce(ce), .CO(COmin),  
.DI(DI),  
.L(Lm));  
//Счетчик часов  
VCDHLE DD2 ( .clk(clk), .QH(QH),  
.ce(COmin), .CO(COh),  
.DI(DI),  
.L(Lh));  
endmodule
```
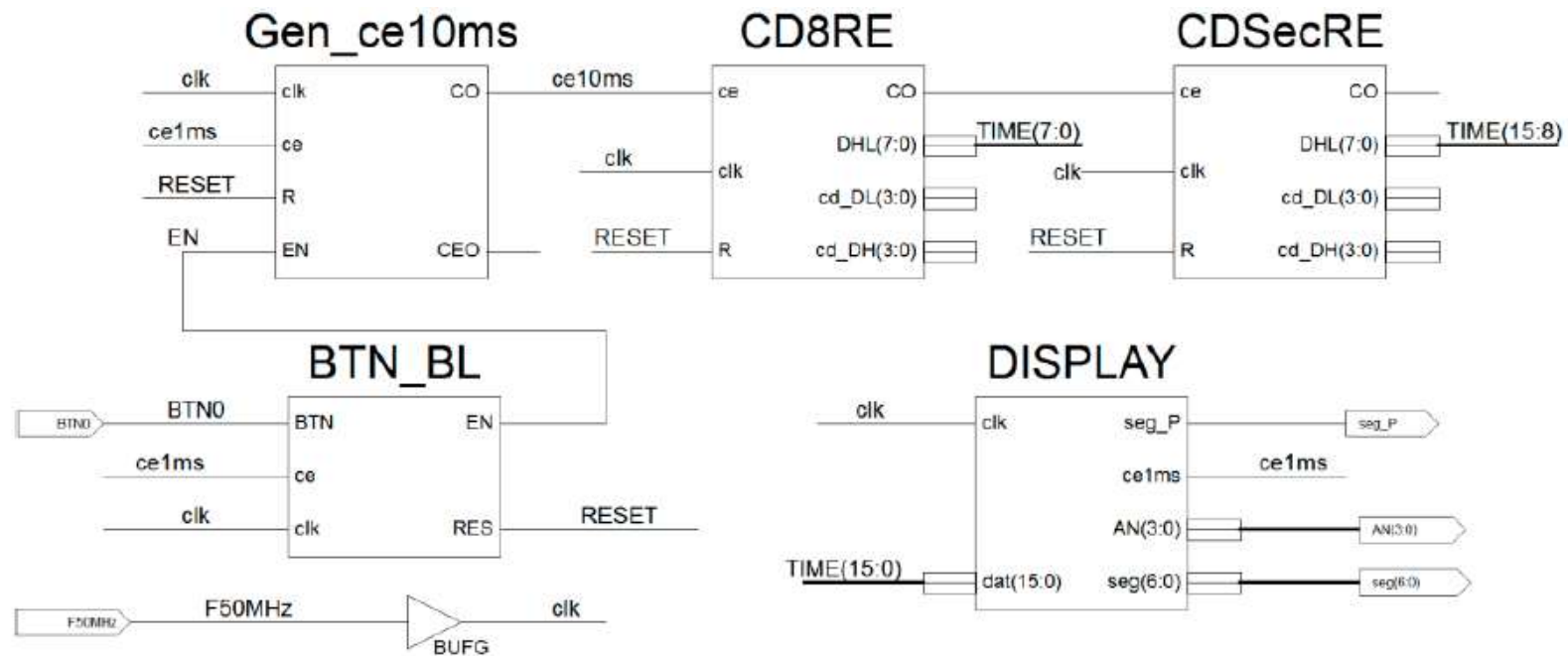
# Разбор примеров типичных задач разработки цифровой электроники секундомер





 
# Разбор примеров типичных задач разработки цифровой электроники секундомер



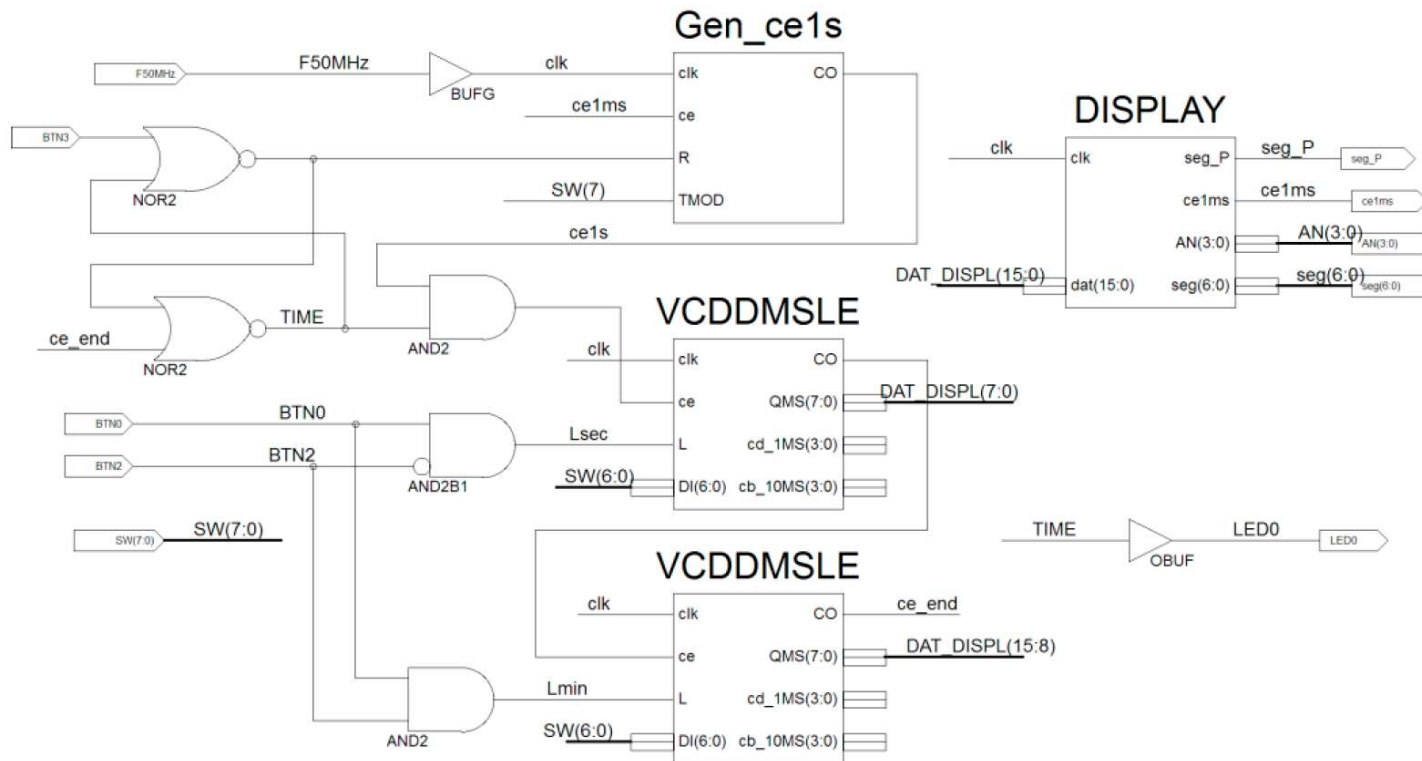
# Разбор примеров типичных задач разработки цифровой электроники таймер




# Разбор примеров типичных задач разработки цифровой электроники


## календарь

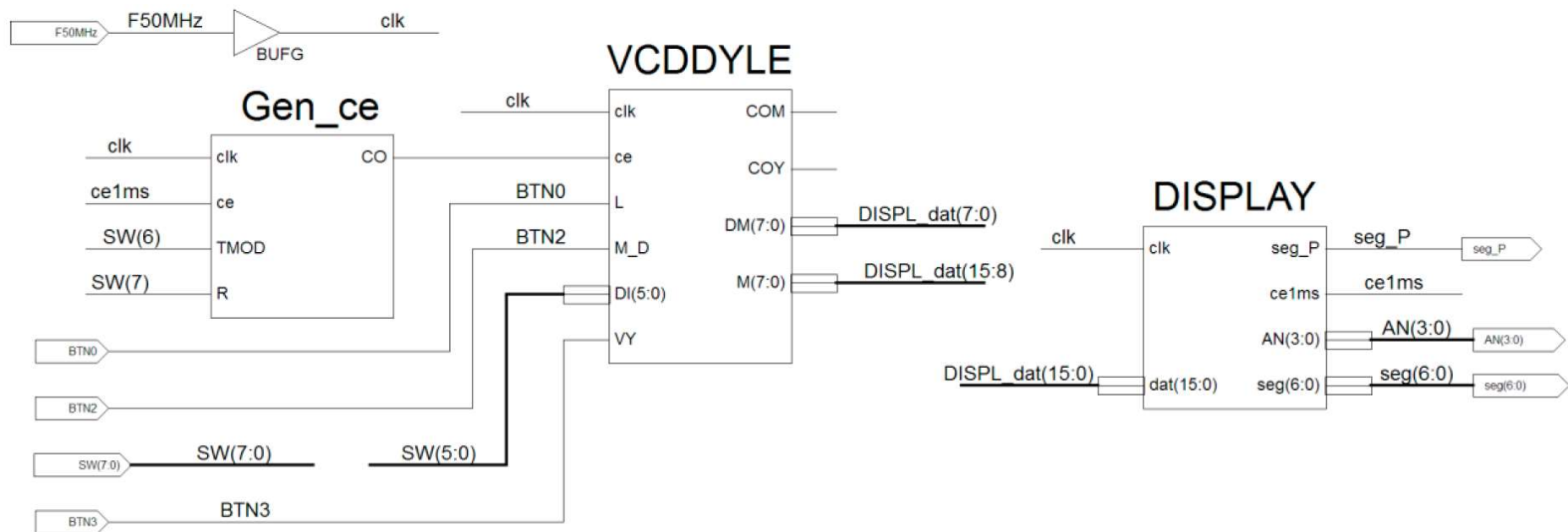

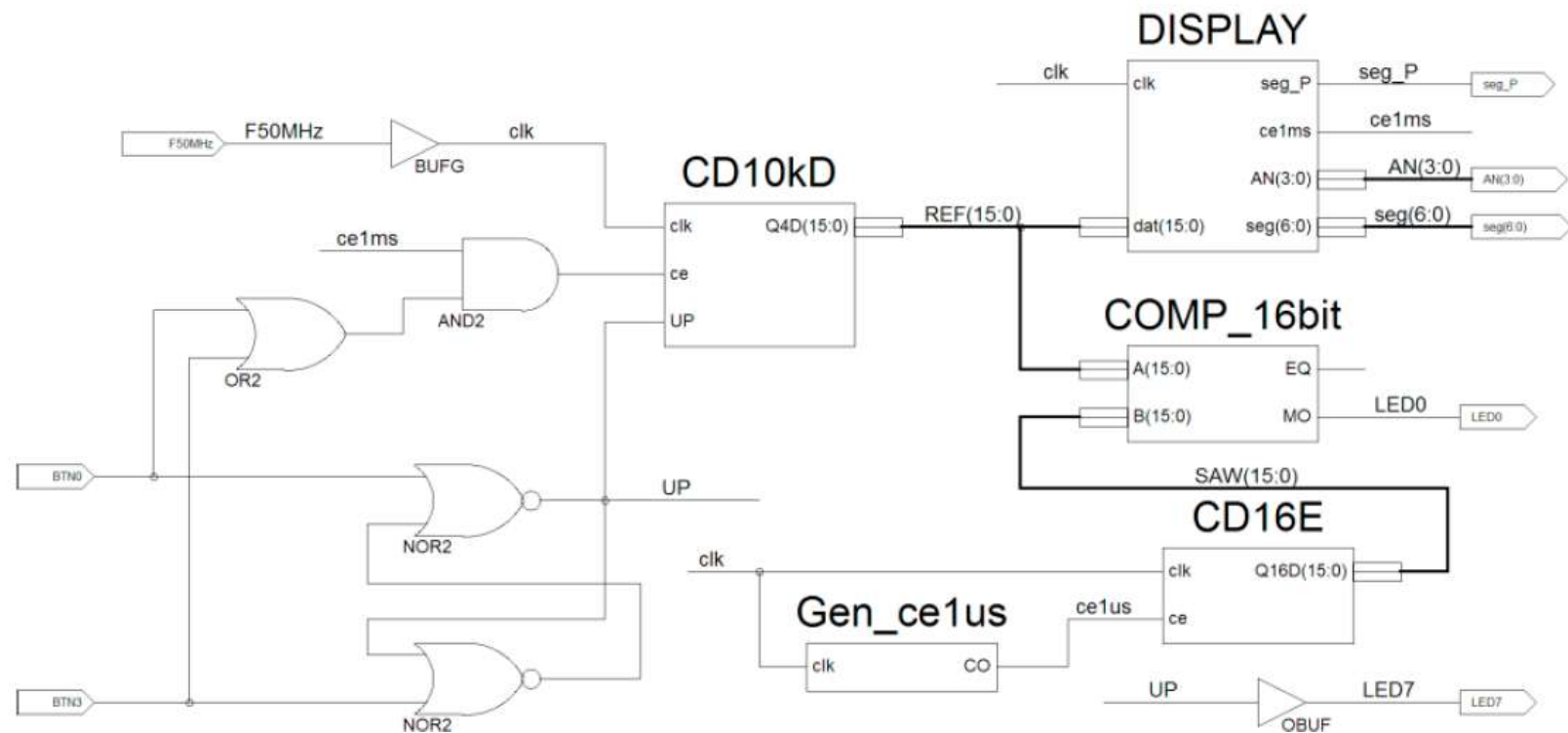
# Плавная регулировка яркости диода (ШИМ)


 
# Плавная регулировка яркости диода (ШИМ)



# калькулятор

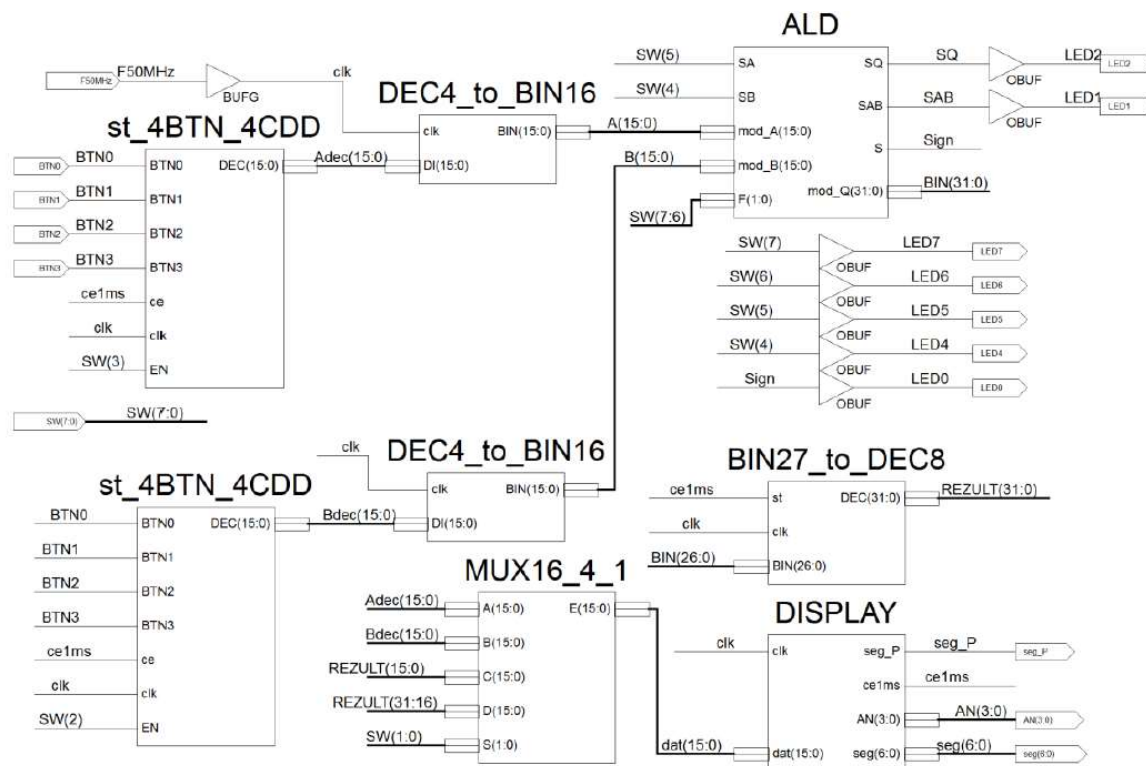

SW[7:6] – код операции  
 SW[5:4] – знаки операндов  
 SW[3:2] – выбор управляемого операнда  
 SW[1:0] – управление мультиплексора  
 BTN[3:0] – задание операндов

# UART калькулятор

---

Команды:

00 – запись

80 – чтение

Второй байт обеих команд – количество байт данных в команде,

3-4 байты – адрес начала операции в памяти

последующие байты - данные

40 – команда сложения

41 – команда вычитания

42 – команда умножения

43 – команда деления

и т.п.

Это команды с 2 операндами.

Первые 2 байта после команды – адрес в памяти, в который будет записан результат исполнения

Далее 2 блока по 2 байта – адреса операндов в памяти

Любая команда возвращает на UART код успеха 01 или код ошибки 02,  
затем данные результата выполнения команды

# Целочисленное умножение двоичных чисел с накоплением

---

```
`define m 24 //24 разряда необходимо для перемножения мантисс
`define n 24 //24 разряда необходимо для перемножения мантисс
module FIX_MULT(input [m-1:0] A,      output reg[m+n-1:0] M=0, //Регистр множимого
                input [n-1:0] B,      output wire end_mult, //Конец умножения
                input clk,            output reg en_mult=0, //Интервал умножения
                input st); //Импульс запуска умножителя

//M=(A*B)
reg [6:0]cb_tact=0;          //Счетчик тактов
reg [m+n-1:0] bf_A=0;        //Регистр сдвига сомножителя A
reg [n-1:0] bf_B=0;          //Регистр сдвига сомножителя B
assign end_mult = (cb_tact==1); //Конец умножения

always @(posedge clk) begin
    en_mult <= st? 1 : end_mult? 0 : en_mult; //Интервал умножения
    cb_tact <= st? `n : en_mult? cb_tact-1 : cb_tact; //Счет тактов
    bf_A <= st? A : en_mult? bf_A<<1 : bf_A; //Сдвиг A влево (умножение A на 2)
    bf_B <= st? B : en_mult? bf_B>>1 : bf_B; //Сдвиг B вправо для выделения младшего бита B
    M <= st? 0 : (en_mult & (bf_B[0]==1))? M+bf_A : M; //Накопление произведения
end
endmodule
```



# Умножение со знаком

---

```
`define m 18
module SMULT(
    input [`m-1:0] A,      output reg [2*`m-1:0] M=0, //Произведение
    input [`m-1:0] B,
    input clk,
    input st);

    wire s_A = A[`m-1];      //Знак числа A
    wire s_B = B[`m-1];      //Знак числа B
    wire s_M = s_A ^ s_B;    //Знак произведения M
    wire [`m-2:0]mod_A = s_A? -A[`m-2:0] : A[`m-2:0]; //Модуль числа A
    wire [`m-2:0]mod_B = s_B? -B[`m-2:0] : B[`m-2:0]; //Модуль числа B
    wire [2*`m-3:0]mod_M = mod_A * mod_B; // Произведение модулей

    always @ (posedge clk) begin
        M <= st? 0 : (s_M & ce)? -mod_M : ce? mod_M : M; //Произведение
    end
endmodule
```


# Последовательное приближение

---


```
`define m 16
module SAR_SR (    input st,        output reg en=0, //Интервал приближения
                  input D,         output reg [`m-1:0] Q=0, // Выходной регистр
                  input clk,       output wire ok); //Конец приближения

reg[`m:0] T=0;      //Регистр сдвига
assign ok = T[0];   //Конец последовательного приближения
integer i;          //Индекс цикла for
always @ (posedge clk) begin
    T <= st? 1<<`m : en? T>>1 : T; //Сдвиг импульсов T вправо
    for (i=`m-1 ; i >= 0; i=i-1) // Цикл for
        Q[i] <= T[i+1]? 1 : T[i]? D : Q[i]; //Загрузка очередного бита выходного регистра Q
    en <= st? 1 : (T[0] & en)? 0 : en; //Интервал последовательного приближения
end
endmodule
```

# Последовательное приближение

 

# Последовательное приближение

 

# АЦП методом последовательного приближения

---

```
module ADC( input [15:0] X,          output wire[15:0]Q, // Выход результата
            input st,                output wire en, //Интервал приближения
            input clk,                output wire ok, //Конец приближения
                                     output wire DI); // Входной бит регистра

assign DI =(Q<=X); //Входной бит регистра последовательного приближения
SAR_SR DD1 (      .st(st),           .Q(Q), // Выход регистра
                  .D(DI),             .en(en), //Интервал приближения
                  .clk(clk),          .ok(ok)); //Конец приближения

endmodule
```

# Вычисление квадратного корня методом последовательного приближения

---

```
module SQRT_BL ( input [31:0] X,          output wire[15:0]Q,
                  input st,              output wire en,
                  input clk,             output wire ok,
                                          output wire DI);

wire [31:0]M=Q*Q ; // Возведение Q в квадрат
assign DI =(M<=X); //Входной бит регистра последовательного приближения
SAR_SR DD1 (      .st(st),              .Q(Q), // Выход регистра
                  .D(DI),              .en(en), //Интервал приближения
                  .clk(clk),           .ok(ok)); //Конец приближения

endmodule
```



# Вычисление кубического корня методом последовательного приближения

---


```
module CUBRT_BL (input [47:0] X,          output wire[15:0]Q, // Выход результата
                 input st,                output wire en, //Интервал приближения
                 input clk,               output wire ok, //Конец приближения
                                     output wire DI); // Входной бит регистра

wire [47:0]M=Q*Q*Q ; // Возведение Q в куб
assign DI =(M<=X); //Входной бит регистра последовательного приближения
SAR_SR DD1 (    .st(st),                .Q(Q), // Выход регистра
                .D(DI),                 .en(en), //Интервал приближения
                .clk(clk),              .ok(ok)); //Конец приближения

endmodule
```

# Числа с плавающей точкой

$$(-1)^s \times M \times 2^E$$

 

Нормализованный вид:

$$(-1)^s \times 1.M \times 2^E$$

+Денормализованный вид:

$$(-1)^s \times 0.M \times 2^{E_{\min}}, \text{ если } E = E_{\min} - 1$$



IEEE754 (0:  $m=0$ ,  $e=e_{\min}-1$ ; бесконечность:  $m=0$ ,  $e=e_{\max}+1$ ; NaN:  $m \neq 0$ ,  $e=e_{\max}+1$ )

$s=0$  (положительное)

$$E = 01111100_2 - 127_{10} = -3$$

$M = 1.01_2$  (первая единица не явная)

$$F = 1.01_2 e^{-3} = 2^{-3} + 2^{-5} =$$

$$0,125 + 0,03125 = 0,15625$$





# Числа с плавающей точкой

---

Округление в IEEE754:

0.5 округляется до четного:  $1.5=2$ ,  $2.5=2$

Проблема ассоциативности для чисел с плавающей точкой:

$$(10^{20}+1)-10^{20}=0 \neq (10^{20}-10^{20})+1=1$$

Сравнение специальных чисел IEEE754:

| x   | y  | $x < y?$ x: y | $x \leq y?$ x: y | $x > y?$ y: x | $x \geq y?$ y: x |
|-----|----|---------------|------------------|---------------|------------------|
| +0  | -0 | -0            | +0               | +0            | -0               |
| NaN | 1  | 1             | 1                | NaN           | NaN              |

# Умножение чисел с плавающей точкой

```
module MULT_FLOAT (output wire[47:0]MAxMB, // Произведение мантисс
input [31:0] A, output wire[31:0]M, //Произведение
input [31:0] B, output reg ok=0, //Конец умножения
input st,
input clk );
parameter E0 = 127; //E0=8'b01111111=8'h7F(смещение экспоненты)
wire ZA = (A==0) ; //Сомножитель A==0 ;
wire ZB = (B==0) ; //Сомножитель B==0 ;
wire [7:0]EA=A[30:23]- E0; //Экспонента A
wire [23:0]MA={1'b1,A[22:0]}; //Мантисса A
wire [7:0]EB=B[30:23]- E0; // Экспонента B
wire [23:0]MB={1'b1,B[22:0]}; // Мантисса B
assign MAxMB = MA*MB ; //Перемножение мантисс
wire SA=A[31] ; wire SB=B[31] ; //Знаки сомножителей
wire [7:0]EM= MAxMB[47]? (EA+EB)+ E0+1 : EA+EB+E0; //Экспонента M
wire [22:0]MM = MAxMB[47]? MAxMB>>22 : MAxMB>>23; // Модификация мантиссы M
wire SM = SA^SB ; // Знак произведения
assign M = (ZA | ZB)? 0 : {SM,EM,MM} ; //Сборка произведения
always @ (posedge clk) begin
ok <= st ; // Конец преобразования
end
endmodule
```

# Умножение чисел с плавающей точкой

```
module ADD_FLOAT(
input st, output wire [31:0] SUMM, //Сумма чисел A и B
input [31:0] A, output wire [7:0] Exp_A, // Экспонента числа A
input [31:0] B, output wire [7:0] Exp_B, // Экспонента числа B
input clk, output wire [23:0] M_A, //Мантисса числа A
output wire [23:0] M_B, // Мантисса числа B
output wire [7:0] d_Exp, //Разность экспонент
output wire d_S, //Разность знаков слагаемых
output reg en_sh_M=0, //Разрешение сдвига мантиссы меньшего числа
output reg [7:0]cb_sh_M=0, //Счетчик сдвигов меньшей мантиссы
output wire ok_sh_M, // Конец сдвига мантиссы меньшего числа
output reg [23:0]sr_MA=0, //Регистр сдвига мантиссы A
output reg [23:0]sr_MB=0, // Регистр сдвига мантиссы B
output wire [24:0]Temp_SUMM, //Временная сумма/разность
output reg en_sh_TS=0, //Разрешение сдвига разности
output reg [23:0]sr_TS=0, //Регистр сдвига временной суммы/разности
output reg [6:0]cb_sh_TS=0, //Счетчик сдвига суммы/разности
output wire ok_sh_TS, //Конец сдвига разности
output reg ok_SUMM=0 ); //Конец суммирования
assign Exp_A=A[30:23]; assign M_A={1'b1,A[22:0]}; //Экспонента и мантисса числа A
assign Exp_B=B[30:23]; assign M_B={1'b1,B[22:0]}; // Экспонента и мантисса числа B
wire SA=A[31] ; wire SB=B[31] ; //Знаки чисел A и B
wire A_big_B = (A[30:0]>B[30:0]) ; //Модуль A больше модуля B
wire A_equ_B = (A[30:0]==B[30:0]) ; // Модуль A равен модулю B
assign d_S = SA*SB ; //Разность знаков слагаемых
assign d_Exp=A big B? Exp A-Exp B : Exp B-Exp A; // Разность экспонент

wire start= st & !(d_Exp==0); //Нет старта сдвига, если разность экспонент равна нулю
assign Temp_SUMM = !d_S? (sr_MA+sr_MB): A_big_B? sr_MA-sr_MB : sr_MB-sr_MA;
wire CO=Temp_SUMM[24] ; //Переполнение суммы мантисс
wire [7:0]max_Exp = A_big_B? Exp_A : Exp_B ; //Выбор максимальной экспоненты
wire S_SUMM = A_big_B? SA : SB ; //Знак суммы равен знаку большего числа
wire [7:0]Exp_SUMM = CO? max_Exp+1 : d_S? max_Exp-cb_sh_TS : max_Exp ;
wire [22:0]M_SUMM = CO? Temp_SUMM[23:1] : sr_TS[22:0] ;
assign SUMM = (A_equ_B & d_S)? 0 : //S=0 при равных модулях и разных знаках
(A==0)? B : //Если A==0, то SUMM=B
(B==0)? A : //Если B==0, то SUMM=A
{S_SUMM,Exp_SUMM,M_SUMM} ; //Сумма
reg ten_sh_M =0;
reg tst=0 ;
reg ten_sh_TS=0 ;
assign ok_sh_M = (d_Exp==0)? tst : !en_sh_M & ten_sh_M ; /* Конец сдвига мантиссы меньшего числа*/
assign ok_sh_TS= !en_sh_TS & ten_sh_TS ; // Конец сдвига временной суммы
always @ (posedge clk) begin
ten_sh_M <= en_sh_M ; tst <= st ; ten_sh_TS <= en_sh_TS ; //Задержка на такт
en_sh_M <= start? 1 : (cb_sh_M==1)? 0 : en_sh_M ; //Интервал сдвига мантисс
cb_sh_M <= start? d_Exp : en_sh_M? cb_sh_M-1 : cb_sh_M ; //Счет сдвигов мантиссы
sr_MA <= st? M_A : (en_sh_M & !A_big_B)? sr_MA>>1 : sr_MA ; //Сдвиг мантиссы A
sr_MB <= st? M_B : (en_sh_M & A_big_B)? sr_MB>>1 : sr_MB ; // Сдвиг мантиссы B
en_sh_TS <= (ok_sh_M & d_S & !(Temp_SUMM[23]))? 1 : (sr_TS[22])? 0 : en_sh_TS ; 6

cb_sh_TS <= ok_sh_M? 0 : en_sh_TS? cb_sh_TS+1 : cb_sh_TS ; // Счет сдвигов
sr_TS <= ok_sh_M? Temp_SUMM[23:0] : en_sh_TS? sr_TS<<1 : sr_TS ; //Сдвиг разности
ok_SUMM <= (!d_S | (d_S & (Temp_SUMM[23])))? ok_sh_M : ok_sh_TS ;
end
endmodule
```