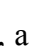



# Последовательный канал информационного обмена по стандарту MIL-STD-1553

(ГОСТ 26765.52-87, ГОСТ Р. 52070-2003)

## Лабораторная работа №406\_DX

Стандарт MIL-STD-1553, изначально разрабатывался по заказу МО США для использования в военной бортовой авионике. Впервые опубликован в США как стандарт BBC в 1973 году, применён на истребителе F-16. Принят в качестве стандарта НАТО — STANAG 3838 AVS. Позднее спектр его применения существенно расширился, стандарт стал применяться и в гражданских системах.

Данные передаются по витой проводной паре последовательно словами по 16 бит. Длительность каждого слова 20 мкс и состоит из 20 тактов по 1 мкс. В первые три такта передаются 2 импульса синхронизации с длительностью 1.5 мкс каждый. Затем в течение 16 тактов передаются 16 бит данных (D[15:0] - старшими битами вперед) и на последнем 20-м такте передается бит контроля четности (дополнение до нечетности числа единиц в слове). Полярность импульсов синхронизации определяется назначением слова. Например, в командном слове (CW) и в ответном слове (RW) первый импульс синхронизации положительный, а в слове данных (DW) – отрицательный. В качестве кода передачи используется биполярный фазоманипулированный код (Манчестер II). Биты данных передаются не потенциально, а перепадом напряжения в центре такта. Перепад напряжения от “+” к “-” (  ) соответствует единице, а перепад от “-” к “+” (  ) соответствует нулю. Размах напряжения на линии может быть в интервале от 1.4 В до 20 В. Пример временных диаграмм слов приведен на рис. 1.

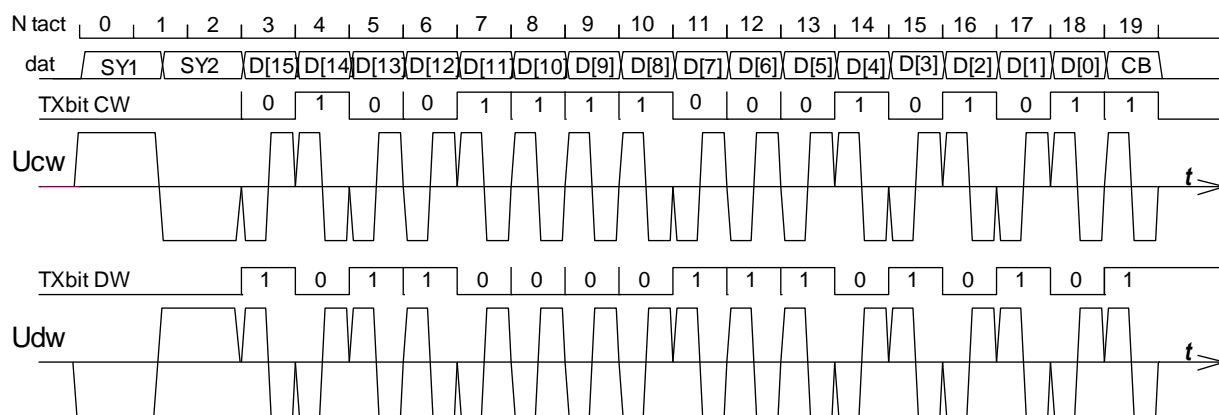


Рис.1 Пример временных диаграмм контрольного слова CW и слова данных DW стандарта MIL-STD-1553

Код Манчестер II является самосинхронизирующимся, т.е. он передает не только данные, но и эталон времени передатчика. В середине каждого такта данных обязательно имеются перепады напряжения, по которым можно принимать данные и синхронизировать эталон времени приёмника.

Слова данных передаются без промежутка (“впритык”) к командному слову или ответному слову так и между собой.

На первом этапе выполнения в данной работе в системе проектирования цифровых устройств на ПЛИС моделируется работа модуля MIL\_TXD логических сигналов TXP и TXN контрольного слова и слова данных (см. рис.2). TXP соответствует положительным импульсам, а TXN – отрицательным импульсам канала связи.

На втором этапе выполнения на основе предложенных алгоритмов, временных диаграмм и структурных схем дается задание на проектирование и отладку модуля MIL\_RXD приемника сигналов TXP и TXN.

На этапе сдачи работы для макета NEXYS-2 составляется схема, в состав которой входят отлаженные модули, и проверяется их работа.

## 1. Генератор сигналов MIL-1553

### 1.1 Модуль параметров CONST.v

```
`define Fclk 50000000 //50MHz - частота сигнала синхронизации NEXYS-2
`define Tclk 20 //20ns - период сигнала синхронизации NEXYS-2
`define Tsy 3000 //3000ns - длительность синхронизации
`define Tbit 1000 //1000ns - длительность бита (такта)
`define Ntact `Tbit/^Tclk //1000/20=50 - число Tclk в Tbit
//^define Nzer 4 //2*Nzer - число Tclk в паузе между импульсами
//--Параметры для приемника, T_corr - интервал середины такта
`define set_M `Ntact/2 //25 - центр такта
`define ref_H `set_M+17 //42 - верхняя граница T_corr
`define ref_L `set_M-5 //20 - нижняя граница T_corr
`define Nsy `Ntact+(^Ntact/2) //75 - число Tclk сигнала синхронизации
`define ref_SY `Nsy-22 //53 - порог обнаружения сигнала синхронизации
`define ref_bit 25 //30 - порог считывания бита
```

### 1.2 Схема модуля имитатора сигналов MIL-1553

```
`include "CONST.v"
module MIL_TXD (
    output wire T_SY, //Интервал синхронизации
    input st, output wire TXPN, //Пара импульсов TXP, TXN в такте
    input clk, output wire TXP, // "Положительные" импульсы
    input [15:0]CW, output wire TXN, // "Отрицательные" импульсы
    input [15:0]DW, output reg en_tx=0, //Интервал передачи
    input [2:0]Ndw, output reg [7:0] cb_tact=0, //Счетчик такта
    input [2:0]Nzer, output wire ce_tact, //Границы тактов
    output reg [4:0] cb_bit=0, //Счетчик бит
    output wire ce_bit, //Средины тактов
    output wire T_dat, //Интервал данных
    output wire T_cp, //Интервал контрольного бита
    output reg FT_cp=0, //Счетчик числа единиц
    output wire TXbit, //Биты данных с метками границ бит
    output wire ce_end_W, //Конец слова
    output reg QM=0, //Модулятор
    output wire QMD, //Модулятор с данными
    output reg [1:0]cb_DW=0, //Счетчик слов данных
    output wire CW_DW); //Назначение слова

reg [15:0] sr_dat = 0 ; //Регистр сдвига данных
```

```

assign CW_DW = (cb_DW==0) & en_tx ; //Назначение слова
assign T_SY = (cb_bit==0) & en_tx ; //Интервал синхронизации
wire [7:0]Ntact = T_SY? `Tsy/^Tclk : `Tbit/^Tclk ; //Число тактов 75 в T_SY или 50 в Tbit
assign ce_tact = (cb_tact==Ntact-1) ; //Границы тактов
assign T_dat = ((cb_bit>=1) & (cb_bit<=16)) ;
assign T_cp = (cb_bit==17) & en_tx ;
assign ce_end_W = T_cp & ce_tact ;
wire ce_end_bl = ce_end_W & (cb_DW==Ndw) ; //Конец передачи пакета слов
assign TXPN = ((cb_tact>Nzer) & (cb_tact<Ntact/2-Nzer)) |
              ((cb_tact>Ntact/2+Nzer) & (cb_tact<Ntact-Nzer)) ;
assign QMD = T_SY? (CW_DW ^ QM) :
              T_dat? (TXbit ^ QM) :
              T_cp? (FT_cp ^ QM) : 0 ;
assign TXP = TXPN & QMD ;
assign TXN = TXPN & !QMD ;
assign ce_bit = (cb_tact==Ntact/2) ;
wire start = st & !en_tx ; //Запрет старта пока не закончилась передача Ndw слов
assign TXbit = (sr_dat[15] & !T_SY) ;

always @ (posedge clk) begin
cb_DW <= st? 0 : ce_end_W? cb_DW+1 : cb_DW ;
cb_tact <= (start | ce_tact)? 0 : en_tx? cb_tact+1 : cb_tact ;
QM <= (start | ce_tact)? 0 : ce_bit? 1 : QM ;
cb_bit <= (start | ce_end_W)? 0 : ce_tact? cb_bit+1 : cb_bit ;
FT_cp <= (start | ce_end_W)? 1 : (T_dat & TXbit & ce_bit)? !FT_cp : FT_cp ;
en_tx <= start? 1 : ce_end_bl? 0 : en_tx ;
sr_dat <= (T_SY & ce_tact & CW_DW)? CW :
          (T_SY & ce_tact & !CW_DW)? DW :
          (T_dat & ce_tact)? sr_dat<<1 : sr_dat ;end
endmodule

```

Модуль MIL\_TXD рассчитан на передачу заданного контрольного слова и не более 7-и слов данных, первое из которых – заданное (см. таблицу 1). Вход Nzer[2:0] задает длительность паузы.

 


Рис.2 Пример временных диаграмм сигналов TXP, TXN и TXPN = (TXP | TXN) модуля **MIL\_TXD**

Сигнал TXPN это пара импульсов на интервале синхронизации T\_SY или на каждом бите данных. Первый (левый) импульс TXP имитирует сигнал выхода компаратора положительных импульсов канала, а второй (правый) TXN имитирует сигнал выхода

компаратора отрицательных импульсов канала. Импульсы разделены промежутками (паузами). Длительность пауз зависит от длительностей фронтов и соотношения порогов компараторов и амплитуд импульсов. Например, при максимальной длительности фронтов равной половине длительности бита и порогах компараторов равных половине амплитуды длительность паузы также равна половине длительности бита.

Импульсы TXPN разделяются на два канала TXP и TXN сигналом QMD, фаза которого для сигнала синхронизации определяется сигналом CW\_DW назначения слова, а на интервале данных битом данных TXbit.

Счетчик слов данных cb\_DW по сигналу старта st устанавливается в 0, а инкрементируется в конце каждого слова. Сигнал CW\_DW = (cb\_DW==0), определяющий формат импульсов синхронизации, только для первого слова равен 1, что обеспечивает передачу первым контрольного слова, а всех остальных слов в формате слова данных.

Триггер en\_tx по сигналу старта st устанавливается в 1, а сбрасывается в 0 только в конце последнего слова данных.

Регистр сдвига данных sr\_dat[15:0] при CW\_DW=1 загружается данными контрольного слова, а при CW\_DW=0 данными слова данных в конце сигнала синхронизации.

Триггер FT\_cp является однобитным счетчиком числа единиц данных. В начале каждого слова он устанавливается в 1 и на интервале T\_dat 16-и бит данных переключается столько раз, сколько единиц в слове, а на последнем такте T\_cp передается его состояние, дополняющее количество единиц в полном слове до нечетного.

## 2. Приемник сигналов MIL-1553

### 2.1 Детектор сигналов синхронизации слов

Логические сигналы RXP и RXN, с которыми должен работать приемник это задержанные на один такт Tclk сигналы компараторов In\_P и In\_N. Для обнаружения сигнала синхронизации контрольного слова и слов данных предлагается сформировать сигналы D\_RXP и D\_RXN задержанные относительно RXP и RXN на Tsy=1.5 мкс. Импульсы логических произведений сигналов (RXP & D\_RXN) и (RXN & D\_RXP) только на интервале второго импульса синхронизации имеют длительность 1.5 мкс, остальные импульсы имеют длительность не более 1 мкс. Поэтому для обнаружения сигнала синхронизации достаточно на интервале T\_SY=(D\_RXP & RXN) | (D\_RXN & RXP) при помощи счетчика cb\_SY измерять, например, в единицах Tclk длительности этих импульсов, а в паузах между ними удерживать в 0. При отсутствии пауз максимальное значение числа на счетчиках на интервале второго импульса синхронизации равно 75 (1500ns/20ns=75), а на остальных интервалах не более 50 (1000ns/20ns=50). Если это число, например, превышает ref\_SY=75-12=63, то сигнал синхронизации будет обнаружен: ok\_SY = (cb\_SY >= ref\_SY). Здесь 12 это целая часть половины разности максимальных значений (75-50)/2.

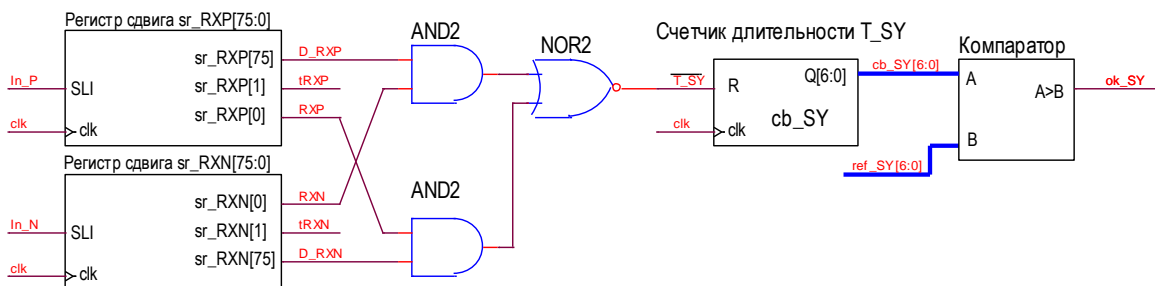


Рис. 3 Структурная схема обнаружителя сигналов синхронизации контрольного слова и слова данных

Паузы снижают максимальные значения  $cb\_SY$ . Например, при длительности паузы  $10 \cdot T_{clk} = 200ns$  максимальные значения равны 65 и 40 поэтому при выбранном выше значении порога 63 сигнал синхронизации будет обнаружен.

При выборе порога сигнала синхронизации надо учитывать не только возможные паузы, но и не одинаковость эталонов времени передатчика и приемника. Например, если период сигнала синхронизации приемника на 5% (21ns) превышает период сигнала синхронизации передатчика (20ns), то при паузе 200ns максимальные значения  $cb\_SY$  будут равны 62 и 38 поэтому при выбранном выше порога 63 сигнал синхронизации не будет обнаружен. При отсутствии пауз и периоде сигнала синхронизации приемника, например, меньшей на 5% (19ns), чем период сигнала синхронизации передатчика (20ns) максимальные значения  $cb\_SY$  будут равны 79 и 53. Таким образом, в описанных условиях нижняя граница порога синхронизации равна 53. Поэтому, если рассчитывать на максимальную относительную разность эталонов времени передатчика и приемника  $\pm 5\%$  и максимальную паузы 200ns, то порог  $REF\_SY$  можно установить в середине допустимого диапазона  $REF\_SY = (62 + 53) / 2 = 57$ .

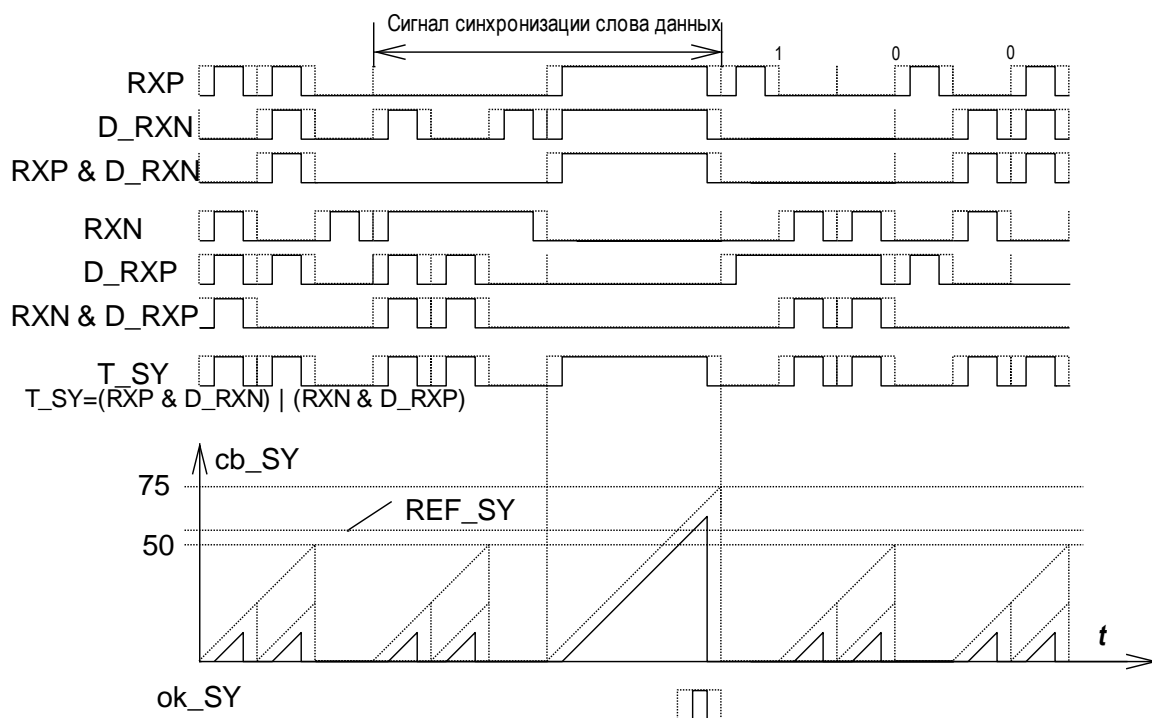


Рис. 4 Пример временных диаграмм детектора сигнала синхронизации (пунктирные линии соответствуют сигналам RXP и RXN без пауз)

## 2.2 Детектор сигналов данных слов

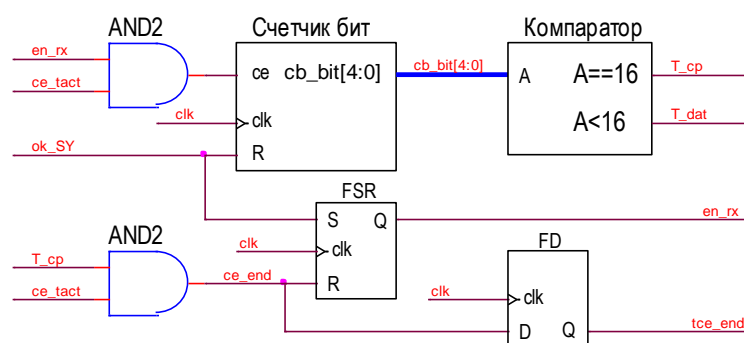


Рис. 5 Структурная схема формирователя сигналов интервалов времени: en\_rx, T\_dat, T\_cp

В этой схеме интервал приема данных en\_rx формируется SR триггером, который сигналом ok\_SY устанавливается в 1, а сигналом конца слова ce\_end=((cb\_bit==16) & ce\_tact) сбрасывается в 0. Счетчик бит cb\_bit[4:0] сигналом ok\_SY сбрасывается в 0 и на интервале en\_rx инкрементируется с тактом ce\_bit.

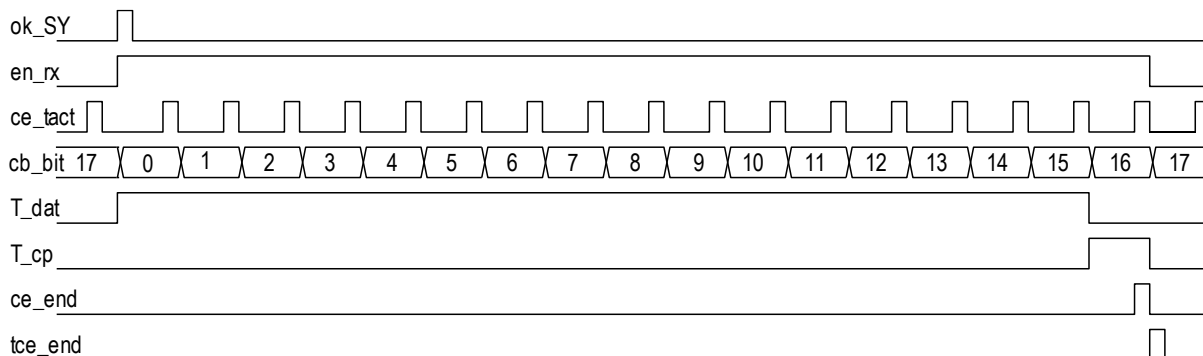


Рис.6 Временные диаграммы сигналов: en\_rx, T\_dat, T\_cp, ce\_end и tce\_end

Сигнал tce\_end необходим для формирования сигнала правильного приема слова ok\_rx:  $ok\_rx \leq tce\_end \& FT\_cp \& (cb\_bit==17)$ , где FT\_cp счетчик числа единиц в слове, включая контрольный бит.

Счетчик такта приемника cb\_tact[6:0] сигналом сбрасывается в 0 как сигналом ok\_SY, так и периодически сигналом границы такта (ce\_tact=(cb\_tact==Tbit/Tclk-1)).

Не одинаковость эталонов времени приемника и передатчика сказывается и на декодировании бит данных. Например, если Tclk приемника на  $\pm 5\%$  (21ns/19ns) больше или меньше Tclk передатчика (20ns), то к последнему 17-му такту контрольного бита середина такта приемника сместится более чем на половину длительности такта передатчика, что практически исключит возможность правильного определения значений последних бит слова.

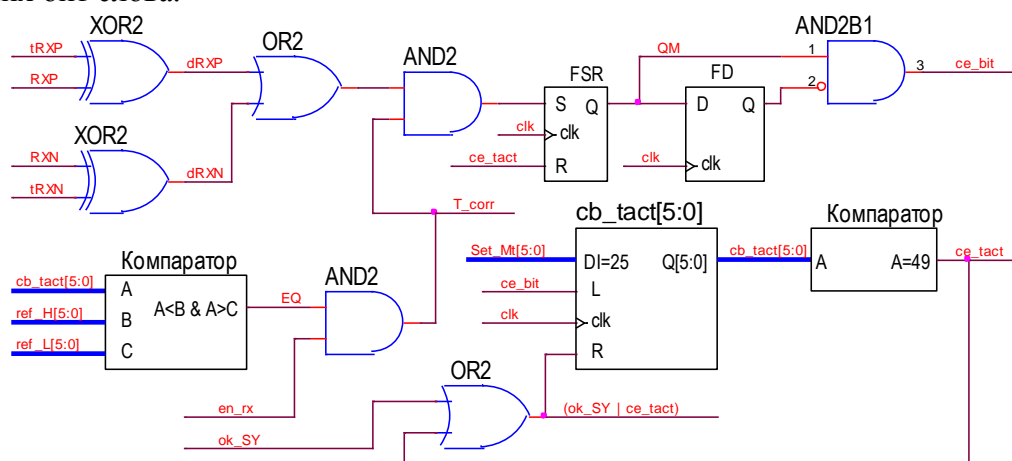


Рис. 7 Структурная схема коррекции счетчика cb\_tact[5:0]

В середине такта передатчика обязательно есть один или два (при наличии пауз) перепада сигналов RXP или RXN. Если на каждом такте первым из этих перепадов устанавливать счетчик cb\_tact в номинальное значение set\_M=25, соответствующее середине такта, то ошибка смещения не будет накапливаться и на последнем такте T\_cp будет достаточно малой даже при 5% относительной разности эталонов времени

передатчика и приемника. Для отделения перепадов около границ такта необходимо сформировать окно  $T_{corr}$  середины такта:

$T_{corr} = en\_rx \ \& \ (cb\_tact \geq \text{ref\_L}) \ \& \ (cb\_tact \leq \text{ref\_H})$ , где  $\text{ref\_L}$  и  $\text{ref\_H}$  левая и правая границы окна коррекции (см. модуль параметров CONST.v).

Сигнал QM формируется RS триггером, который устанавливается в 1 перепадом в окне  $T_{corr}$  и сбрасывается в 0 в конце такта. Сигнал  $ce\_bit$  это фронт QM.

 


Рис. 8 Временные диаграммы коррекции счетчика  $cb\_tact[5:0]$

Сигнал QM имеет положительный перепад в середине такта, что соответствует сигналу RXP для  $bit=0$  и отсутствию пауз, поэтому для определения значения бита достаточно сравнить RXP с QM,  $QMX = QM \wedge RXP$ . Если RXP совпадает с QM ( $QMX=0$ ), то  $bit=0$ , иначе ( $QMX=1$ )  $bit=1$ .

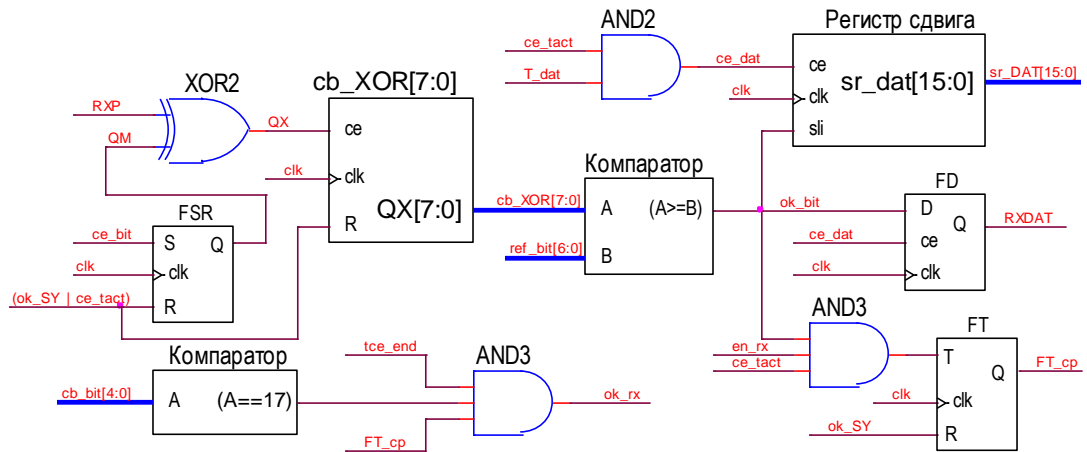


Рис. 9 Структурная схема декодера бит

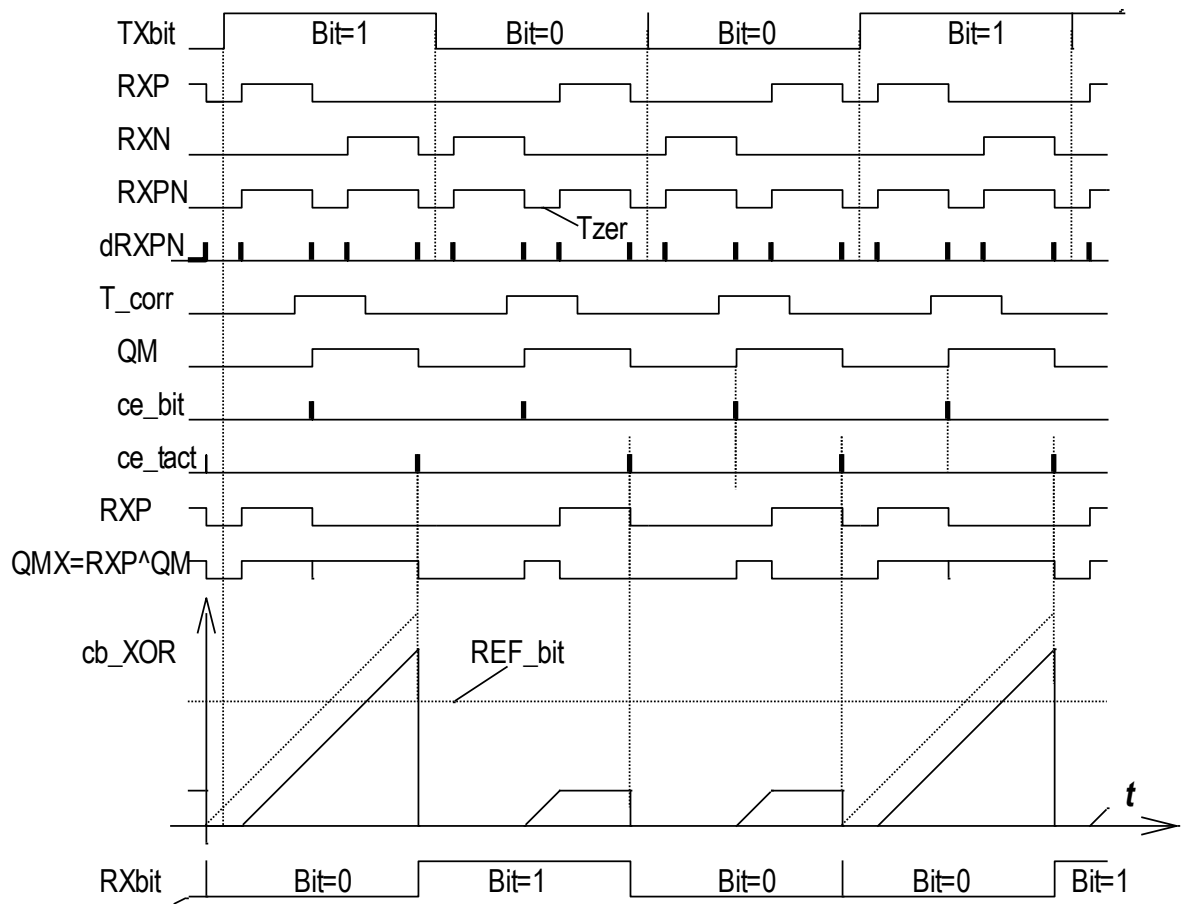


Рис.10 Пример временных диаграмм декодера бит

Длительность интервала не совпадения RXP с QM определяется счетчиком cb\_XOR, который на границах тактов сбрасывается в 0, а на интервалах не совпадения (QMX=1) инкрементируется с тактом Tclk. При отсутствии пауз для bit=1 в конце такта  $cb\_XOR=50$ , а для bit=0  $cb\_XOR=0$ . При наличии пауз для bit=1 в конце такта  $cb\_XOR=50-2*Nzer$ , а для bit=0  $cb\_XOR=2*Nzer$ , где Nzer число тактов половины паузы между импульсами. Порог REF\_bit должен быть меньше  $50-2*Nzer$  и больше  $2*Nzer$ . Например, если порог REF\_bit это среднее значение,  $REF\_bit = (50-2*Nzer + 2*Nzer)/2 = 25$ , то  $maxNzer \leq 12$ .



Для контроля правильности принятого слова удобно использовать однобитный счетчик FT\_ср (Т-триггер), которым подсчитывается количество единиц в слове включая контрольный бит. Если в начале каждого слова сигналом ok\_SY триггер FT\_ср устанавливать в 0, то при нечетном числе 1 в слове после окончания приема слова FT\_ср переключившись нечетное число раз будет равен 1, что и будет означать отсутствие ошибки контроля четности в принятом слове.

Сигнал ok\_rx разрешения считывания слова  $ok\_rx = FT\_cp \& tce\_end$ , где tce\_end импульс после приема последнего бита.

RS-триггер CW\_DW – указатель принятого слова должен устанавливаться в 1 сигналом ok\_SY & RXN, а сбрасываться в ноль после приема контрольного слов сигналом ok\_SY & RXP.

### 3. Задание к допуску (стоимость 2)

3.1 Получить от преподавателя номер набора параметров (из таблицы 1), в который входят: контрольное слово CW, слово данных DW и число тактов половины паузы Nzer.

Таблица 1

№	CW (HEX)	DW (HEX)	Nzer
1	1234	5678	1
2	5678	789A	2
3	9ABC	6523	3
4	DEF0	2233	4
5	FEDC	55AA	5
6	BA98	8811	6
7	7654	1188	5
8	3210	6699	4
9	1122	7711	3
10	3344	BCDE	2
11	5566	C3A5	1
12	7788	A587	2
13	6699	2D0F	3
14	AA55	E178	4
15	CC33	3C5A	5
16	00FF	4D20	6
17	FF00	55AA	5
18	F0F0	CC33	4
19	0FF0	4DD4	3
20	F00F	8181	2

3.2 Начертить в тетради временные диаграммы сигналов модуля **MIL\_TXD**: TXbit, TXP, TXN, и FT\_ср для Nzer=0 и заданных CW и DW (см. рис.1, рис.2 и таблицу 1).

3.3 Переписать в тетрадь схему модуля **MIL\_TXD**.

#### 4. Задание к выполнению (стоимость 5)

Создать проект с именем **Lab406\_DX**, для ПЛИС XC3S500E-5FG320, используемой в макете NEXYS-2. В окне **Properties** проекта в строке **Simulator** - выбрать **ISim** в дальнейшем моделирование проводить в **Simulate Behavioral Model**.

4.1. В окне источников (Sources) создать (New Source) модуль **MIL\_TXD** имитатора сигналов TXP и TXN стандарта MIL-1553STD.

4.2. Провести моделирование работы модуля MIL\_TXD для заданных слов, параметра паузы Nzer=0, Nzer=7 и Nzer своего варианта. Проверить соответствие полученных временных диаграмм временным диаграммам рисунка пункта 3.2 задания к допуску. Измерить длительности импульсов и пауз.

Для этого создать задание на моделирование (Verilog Test Fixture) tf\_MIL\_TXD. В содержательной части создать генератор сигнала синхронизации clk.

```
always begin clk = 0; #10; clk = 1; #10; end
```

В блоке “initial begin...end” после #1000 установить заданные значения контрольного слова CW, слова данных DW своего варианта и числа слов данных Ndw=2. Например:

```
always begin clk=0; #10; clk=1; #10; end
initial begin
    st=0; CW= 0;          DW=0;          Ndw=0;  Nzer=0;
#1000; st=1; CW=16'h4E72; DW=16'hB18D;  Ndw=2;
#20;   st=0;
#20000; Nzer=4; //Данные своего варианта
#20000; Nzer=7; //Максимальная пауза
end
```

4.3 Используя описанные выше алгоритмы декодирования сигнала синхронизации и бит данных, а также структурные схемы и временные диаграммы составить схему модуля MIL\_RXD приемника контрольного слова и слов данных.

4.4 Для отладки созданного модуля **MIL\_RXD** необходимо составить модуль схемы **Sch\_test\_MIL\_RXD**, в которую входят два модуля: **MIL\_TXD** и **MIL\_RXD**.

```
module Sch_test_MIL_RXD (
    //-----Вход и выходы MIL_TXD-----
    input st,                output wire T_SY_tx,    //Интервал синхронизации
    input clk_tx,            output wire TXP,        //"Положительные" импульсы
    input [15:0]CW_tx,       output wire TXN,        //"Отрицательные" импульсы
    input [15:0]DW_tx,       output wire en_tx,      //Интервал передачи
    input [2:0]Ndw,          output wire [4:0]cb_bit_tx, //Счетчик бит
    input clk_rx,            output wire TXbit,       //Биты данных
    input [2:0]Nzer,         output wire [2:0]cb_DW_tx, //Счетчик слов данных
    input res,               output wire TXPN,        //Импульсы TXP or TXN
                                output wire CW_DW_tx, //Назначение слова
    //-----Вход и выходы MIL_RXD-----
                                output wire T_SY_rx,  //Интервал синхронизации
                                output wire ok_SY,    //Есть сигнал синхронизации

```

```

output wire[5:0]cb_tact, //Счетчик такта
output wire ce_tact,    //Границы бит
output wire en_rx,      //Интервал приема данных
output wire[4:0]cb_bit_rx, //Счетчик бит
output wire dRXPN,      //Все перепады импульсов In_P, In_N
output wire ce_bit,      //Перепады RXPN в центре бита
output wire T_corr,      //Интервал коррекции
output wire RXbit,       //RXDAT с ok_SY и границами бит
output wire[15:0]sr_dat,  //Регистр сдвига данных
output wire ce_wr_DW,     //Сигнал правильного приема слова
output wire [1:0]cb_DW_rx, //Счетчик слов данных
output wire CW_DW_rx,     //Указатель слова
output wire [15:0] CW_rx); //Принятое контрольное слово

```

```

MIL_TXD DD1 (
    .st(st),          .T_SY(T_SY_tx),
    .clk(clk_tx),     .TXP(TXP),
    .CW(CW_tx),       .TXN(TXN),
    .DW(DW_tx),       .en_tx(en_tx),
    .Ndw(Ndw),        .cb_bit(cb_bit_tx),
    .Nzer(Nzer),      .TXbit(TXbit),
                    .cb_DW(cb_DW_tx),
                    .TXPN(TXPN),
                    .CW_DW(CW_DW_tx));

```

```

MIL_RXD DD2(
    .In_P(TXP),       .T_SY(T_SY_rx),
    .In_N(TXN),       .ok_SY(ok_SY),
    .clk(clk_rx),     .cb_tact(cb_tact),
    .res(res),        .en_rx(en_rx),
                    .cb_bit(cb_bit_rx),
                    .ce_tact(ce_tact),
                    .dRXPN(dRXPN),
                    .ce_bit(ce_bit),
                    .T_corr(T_corr),
                    .sr_dat(sr_dat),
                    .ce_wr_DW(ce_wr_DW),
                    .RXbit(RXbit),
                    .cb_DW(cb_DW_rx),
                    .CW_DW(CW_DW_rx),
                    .CW(CW_rx) );

```

```
endmodule
```

//Сигналы синхронизации clk\_tx и clk\_rx модулей передатчика и приемника должны быть разные.

// Сигнал синхронизации передатчика

parameter PTX = 20.0 ; //Период tx\_clk

always begin clk\_tx = 1'b0; #(PTX/2); clk\_tx = 1'b1; #(PTX/2); end

// Варианты сигнала синхронизации приемника

parameter PRX = 20.0 ; // Период clk\_rx = 20.0

//parameter PRX = 21.0 ; // Период clk\_rx = 21.0

```
//parameter PRX = 19.0 ; // Период clk_rx = 19.0
always begin clk_rx = 1'b0; #(PRX/2); clk_rx = 1'b1; #(PRX/2); end  initial begin
    st = 0;  CW_tx = 0;          DW_tx = 0;          Ndw = 0;      Nzer = 0;  res=0;
#1000;st = 1; DW_tx = 16'h0000; CW_tx = 16'hB18D;  Ndw = 4;      Nzer = 7;  res=0;
#20; st = 0;
#20000;      DW_tx = 16'h1111;
#20000;      DW_tx = 16'h2222;
#20000;      DW_tx = 16'h3333;
#20000;      DW_tx = 16'h4444;
    end
endmodule
```

4.5 При  $\text{clk\_rx}=20\text{ns}$  и заданном  $\text{Nzer}$  отладить созданный модуль  $\text{NIL\_RXD}$ . Сравнить полученные временные диаграммы моделирования с временными диаграммами рисунков рис.8 и рис.10. Провести моделирование при заданных значениях  $\text{CW}$  и  $\text{DW}$  для трех вариантов периода сигнала синхронизации приемника  $\text{clk\_rx}$ .

4.6 Определить диапазон допустимой относительной разности периодов сигналов синхронизации модулей  $\text{MIL\_TXD}$  и  $\text{MIL\_RXD}$ .

В схеме рис.11 модуль  $\text{DAC\_2bit}$  это формирователь сигналов  $\{X1,X0\}$  для 2-х битного цифроаналогового преобразователя (ЦАП), который подключается к выводам портов JA1 и JA7 макета NEXYS-2 (см. рис 12). Схема и временные диаграммы ЦАП приведены на рис.13.

Данные контрольного слова  $\text{CW}$  и 4-х слов данных:  $\text{DW0}$ ,  $\text{DW1}$ ,  $\text{DW2}$ ,  $\text{DW3}$  формируются в модуле  $\text{Gen\_CW\_4DW}$ . Номер передаваемого слова  $\text{DW\_tx}$  задается счетчиком  $\text{cb\_DW}[1:0]$  модуля  $\text{MIL\_TXD}$ . Номер отображаемого слова  $\text{DW}$  задается переключателями  $\text{SW}[7:6]$ .

Переключатель  $\text{SW}[2]$  управляет мультиплексорами  $\text{M2\_1}$ . При  $\text{SW}[2]=0$  сигналы  $\text{TXP}$  и  $\text{TXN}$  подаются непосредственно с выходов модуля  $\text{MIL\_TXD}$ , а при  $\text{SW}[2]=1$  через переключки J1 и J2 (см.рис.12) между портами JA3=>JA9 и JA4=>JA10.

Модуль  $\text{Bf\_4DW}$  сигналу  $\text{se\_wr\_DW}$  по адресу  $\text{cb\_DW}$  записывает в 4 регистра принятые слова данных, а по адресу  $\text{SW}[7:6]$  выдает одно из них для индикации.

Мультиплексор  $\text{MUX16\_4\_1}$  предназначен для передачи на семи сегментный индикатор  $\text{DISPLAY}$  передаваемых слов  $\text{CW}$ ,  $\text{DW}$  и принимаемых слов  $\text{CW\_rx}$ ,  $\text{DW\_rx}$ . Адрес отображаемых данных задается переключателями  $\text{SW}[1:0]$ .

Светодиод  $\text{LED7}$  включается сигналом  $\text{en\_tx}$  передатчика  $\text{MIL\_TXD}$ , а светодиод  $\text{LED0}$  сигналом  $\text{en\_rx}$  приемника  $\text{MIL\_RXD}$ .

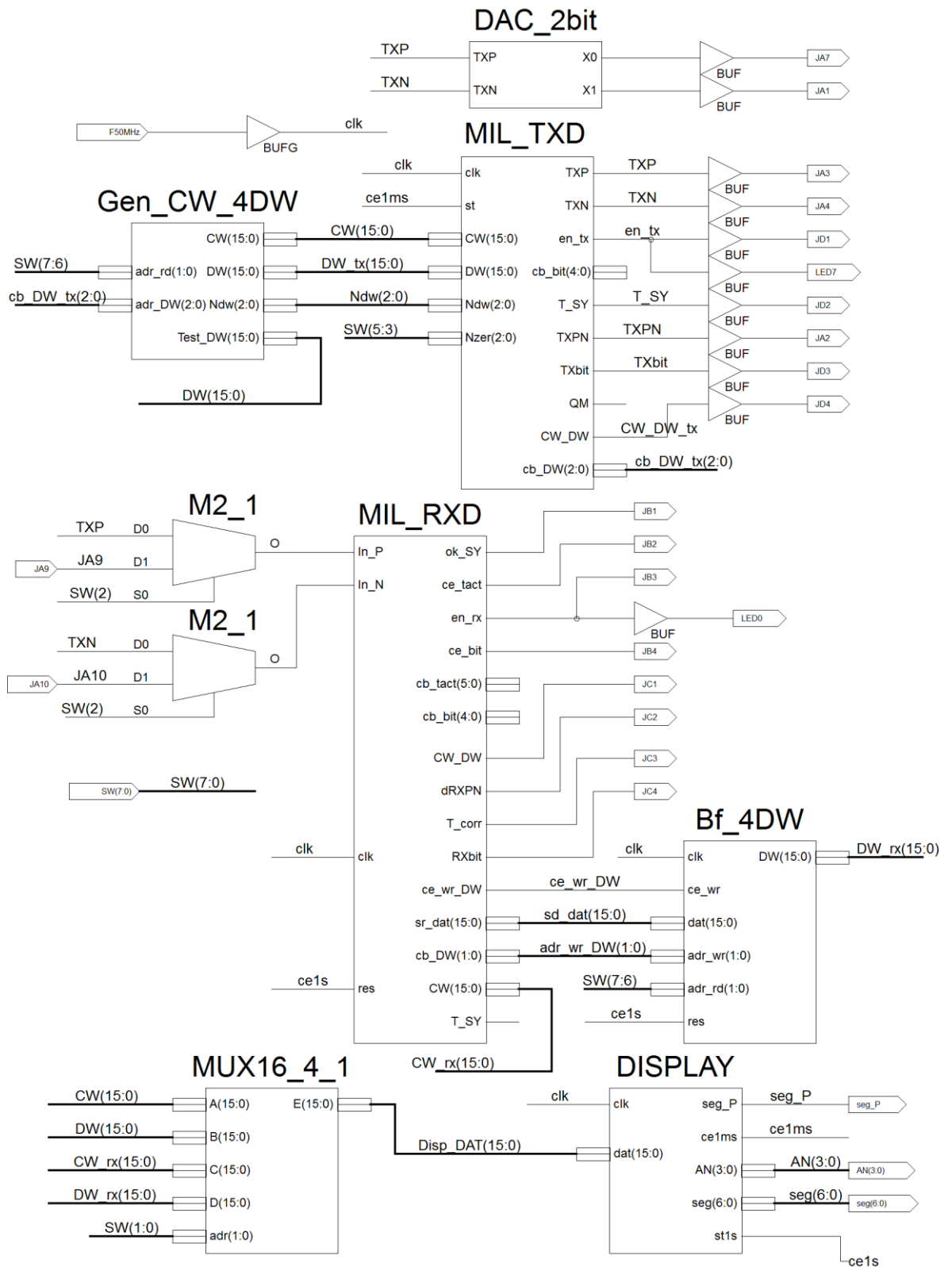


Рис.11 Пример схемы S\_Sch\_Lab406\_DX для сдачи работы

## 5. Задание к сдаче работы (стоимость 3)

5.1 Создать модули и символы: Gen\_CW\_4DW, Bf\_4DW, DISPLAY, MUX16\_4\_1 и DAC-2bit (см. Приложения 5.1-5.4).

5.2 Для загрузки в макет NEXYS-2 составить схему S\_Sch\_LAB406\_DX (см., например, рис.11). В состав схемы, кроме MIL\_TXD и MIL\_RXD должен входить и модуль отображения передаваемых и принимаемых данных (Display), модуль импульса запуска и заданных вариантов слов (Gen\_txen\_DAT), буфер принятых данных (BUF\_RX\_DAT) и мультиплексор данных для индикатора (MUX16\_4\_1).

5.3 Для схемы Sch\_LAB406 создать Implementation Constraints File (см. Приложение 5.5).

5.8 Создать файл конфигурации S\_Sch\_LAB406\_DX.bit (Generate Programming File) или \*.mcs (Generate PROM, ACE, or JTAG File), загрузить его в макет. Продемонстрировать при помощи осциллографа работу передатчика. Проверить соответствие осциллограмм сигналов TXdat, TXP и TXN показаниям CW и DW семи сегментного индикатора. Сохранить осциллограммы сигналов sdat, TXP и TXN.

5.9 Соединить выходы передатчика со входами приемника (можно проводные связи заменить внутренними т.е. SW[2]=0). Сопоставить показания индикатора передаваемых и принимаемых данных. Провести при помощи осциллографа наблюдение выведенных сигналов приемника. При необходимости отладить схему приемника. После достижения правильной работы приемника сохранить осциллограммы его сигналов.

## 6. Приложения

6.1 Модуль двухбитного цифроаналогового преобразователя

```
module DAC_2bit(
    input TXP,    output X1,
    input TXN,    output X0);
wire [1:0] DAC ;
assign X1=DAC[1], X0=DAC[0] ;
assign DAC = ({TXP,TXN}==2'b00)? 2'b01 :
              ({TXP,TXN}==2'b01)? 2'b00 :
              ({TXP,TXN}==2'b10)? 2'b10 : 2'b00 ;
endmodule
```

6.2 Модуль контрольного слова и слов данных

```
module Gen_CW_4DW(    output wire [15:0] CW,
    input [2:0] adr_DW,    output wire [15:0] DW,
                        output wire [2:0] Ndw);

assign Ndw=4 ;
assign CW = 16'h1234 ;           //My CW из таблицы 1
assign DW = (adr_DW==1)? 16'h5678 : //My DW из таблицы 1
            (adr_DW==2)? 16'hDB02 :
            (adr_DW==3)? 16'hDB03 :
            (adr_DW==4)? 16'hDB04 : 16'hFFFF ;
```

endmodule

### 6.3 Буфер принятых 4-х слов данных

```
module Bf_4DW(
    input [15:0] dat,          output wire [15:0] DW,
    input clk,
    input res,
    input ce_wr,
    input [1:0] adr_wr,
    input [1:0] adr_rd);

reg [15:0] DW0=0, DW1=0, DW2=0, DW3=0 ;
assign DW = (adr_rd==0)? DW0 :
            (adr_rd==1)? DW1 :
            (adr_rd==2)? DW2 : DW3 ;

always @ (posedge clk) begin
    DW0 <= res? 0 : ((adr_wr==0) & ce_wr)? dat : DW0 ;
    DW1 <= res? 0 : ((adr_wr==1) & ce_wr)? dat : DW1 ;
    DW2 <= res? 0 : ((adr_wr==2) & ce_wr)? dat : DW2 ;
    DW3 <= res? 0 : ((adr_wr==3) & ce_wr)? dat : DW3 ;
end
endmodule
```

### 6.4 Модуль семи сегментного индикатора данных

```
module DISPLAY( input clk,          output wire[3:0] AN, //Аноды
                input [15:0]dat,    output wire[6:0] seg, //Сегменты
                output wire seg_P,  //Точка
                output reg ce1ms=0,
                output reg st1s=0);

wire [1:0] ptr_P = 2'b00 ; //Точка справа
parameter Fclk=50000 ; //50000 kHz
parameter F1kHz=1 ; //1 kHz
reg [15:0] cb_1ms = 0 ;
wire ce = (cb_1ms==Fclk/F1kHz) ;
reg [9:0]cb_1s =0 ;
wire ce1s = (cb_1s==1000) & ce ;
//-----Генератор сигнала ce1ms (период 1 мс, длительность Tclk=20 нс) -----
always @ (posedge clk) begin
    cb_1ms <= ce? 1 : cb_1ms+1 ;
    ce1ms <= ce ;
    cb_1s <= ce1s? 1 : ce? cb_1s+1 : cb_1s ;
    st1s <= ce1s ;
end
//----- Счетчик цифр -----
reg [1:0]cb_dig=0 ;
always @ (posedge clk) if (ce) begin
    cb_dig <= cb_dig+1 ;
end
//-----Переключатель «анодов»-----
```

```

assign AN = (cb_dig==0)? 4'b1110 : //включение цифры 0 (младшей)
            (cb_dig==1)? 4'b1101 : //включение цифры 1
            (cb_dig==2)? 4'b1011 : //включение цифры 2
            4'b0111 ; //включение цифры 3 (старшей)
//-----Переключатель тетрад (HEX цифр)-----
wire[3:0] dig =(cb_dig==0)? dat[3:0]:
              (cb_dig==1)? dat[7:4]:
              (cb_dig==2)? dat[11:8]: dat[15:12];
//-----Семисегментный дешифратор-----
//gfedcba
assign seg= (dig== 0)? 7'b1000000 ://0    a
            (dig== 1)? 7'b1111001 ://1 f|  |b
            (dig== 2)? 7'b0100100 ://2    g
            (dig== 3)? 7'b0110000 ://3 e|  |c
            (dig== 4)? 7'b0011001 ://4    d
            (dig== 5)? 7'b0010010 ://5
            (dig== 6)? 7'b0000010 ://6
            (dig== 7)? 7'b1111000 ://7
            (dig== 8)? 7'b0000000 ://8
            (dig== 9)? 7'b0010000 ://9
            (dig==10)? 7'b0001000 ://A
            (dig==11)? 7'b0000011 ://b
            (dig==12)? 7'b1000110 ://C
            (dig==13)? 7'b0100001 ://d
            (dig==14)? 7'b0000110 ://E
            7'b0001110 ://F
//-----Указатель точки-----
assign seg_P = !(ptr_P == cb_dig) ;

endmodule

```

### 5.5 Распределение сигналов по контактным площадкам ПЛИС (файл \*.ucf)

```
NET "F50MHz" LOC = "B8" ; #F50MHz
```

```
NET "AN<0>" LOC = "F17" ; #AN0
```

```
NET "AN<1>" LOC = "H17" ; #AN1
```

```
NET "AN<2>" LOC = "C18" ; #AN2
```

```
NET "AN<3>" LOC = "F15" ; #AN3
```

```
NET "seg<0>" LOC = "L18" ; #CA
```

```
NET "seg<1>" LOC = "F18" ; #CB
```

```
NET "seg<2>" LOC = "D17" ; #CC
```

```
NET "seg<3>" LOC = "D16" ; #CD
```

```
NET "seg<4>" LOC = "G14" ; #CE
```

```
NET "seg<5>" LOC = "J17" ; #CF
```

```
NET "seg<6>" LOC = "H14" ; #CG
```

```
NET "seg_P" LOC = "C17" ; #CP
```

```
NET "SW<0>" LOC = "G18" ; #adr[0]
```



```

NET "SW<1>" LOC = "H18" ; #adr[1]
NET "SW<2>" LOC = "K18" ; #EXT/INT
NET "SW<3>" LOC = "K17" ; #Nzer[0]
NET "SW<4>" LOC = "L14" ; # Nzer[1]
NET "SW<5>" LOC = "L13" ; # Nzer[2]
NET "SW<6>" LOC = "N17" ; #Ndw[0]
NET "SW<7>" LOC = "R17" ; # Ndw[1]

```

```

#NET "BTN0" LOC = "B18" ; #
#NET "BTN1" LOC = "D18" ; #
#NET "BTN2" LOC = "E18" ; #
#NET "BTN3" LOC = "H13" ; #

```

```

NET "LED0" LOC = "J14" ; #en_rx
#NET "LED<1>" LOC = "J15" ; #LD1
#NET "LED<2>" LOC = "K15" ; #LD2
#NET "LED<3>" LOC = "K14" ; #LD3
#NET "LED<4>" LOC = "E17" ; #LD4
#NET "LED<5>" LOC = "P15" ; #LD5
#NET "LED<6>" LOC = "F4" ; #LD6
NET "LED7" LOC = "R4" ; #en_tx

```

```

#NET "TXD" LOC = "P9" ; #TXD P9
#NET "RXD" LOC = "U6" ; #TXD U6

```

```

NET "JA1" LOC = "L15" ; #DAC[1]
NET "JA2" LOC = "K12" ; #TXPN
NET "JA3" LOC = "L17" ; #TXP
NET "JA4" LOC = "M15" ; #TXN
NET "JA7" LOC = "K13" ; #DAC[0]
#NET "JA8" LOC = "L16" ; #
#NET "JA9" LOC = "M14" ; #
#NET "JA10" LOC = "M16" ; #

```

```

NET "JB1" LOC = "M13" ; #ok_SY
NET "JB2" LOC = "R18" ; #ce_tact
NET "JB3" LOC = "R15" ; #en_rx
NET "JB4" LOC = "T17" ; #ce_bit
#NET "JB7" LOC = "P17" ; #
#NET "JB8" LOC = "R16" ; #
#NET "JB9" LOC = "T18" ; #
#NET "JB10" LOC = "U18" ; #

```

```

NET "JC1" LOC = "G15" ; # CW_DW_rx
NET "JC2" LOC = "J16" ; # dRXPN
NET "JC3" LOC = "G13" ; #T_corr
NET "JC4" LOC = "H16" ; #RXbit
#NET "JC7" LOC = "H15" ; #
#NET "JC8" LOC = "F14" ; #
#NET "JC9" LOC = "G16" ; #

```

```

#NET "JC10" LOC = "J12" ; #
NET "JD1" LOC = "J13" ; #en_tx
NET "JD2" LOC = "M18" ; #T_SY
NET "JD3" LOC = "N18" ; #TXbit
NET "JD4" LOC = "P18" ; #CW_DW_tx
#NET "JD7" LOC = "K14" ; #LD3
#NET "JD8" LOC = "K15" ; #LD2
#NET "JD9" LOC = "J15" ; #LD1
#NET "JD10" LOC = "J14" ; #LD0

```

 


Рис.12 Распределение сигналов по выводам макета NEXYS-2

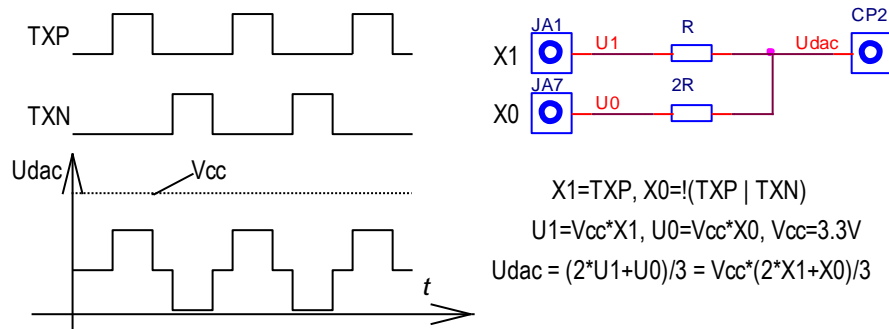


Рис.13 Временные диаграммы и схема 2-х битного цифроаналогового преобразователя

## 7. Контрольные вопросы

- 7.1 Оценить предельно допустимую относительную разность периодов эталонов времени передатчика и приемника.
- 7.2 Влияет ли небольшая не симметрия сигналов RXP и RXN на качество работы дешифратора?
- 7.3 Влияет ли наличие промежутков между соответствующими фронтами и спадами сигналов RXP и RXN на качество работы приемника?
- 7.4 Можно ли в принципе без линии задержки декодировать сигнал синхронизации кадра MIL-1553?
- 7.5 Как определить, чему соответствуют принятые данные: контрольному слову (CW) или слову данных (DW)?